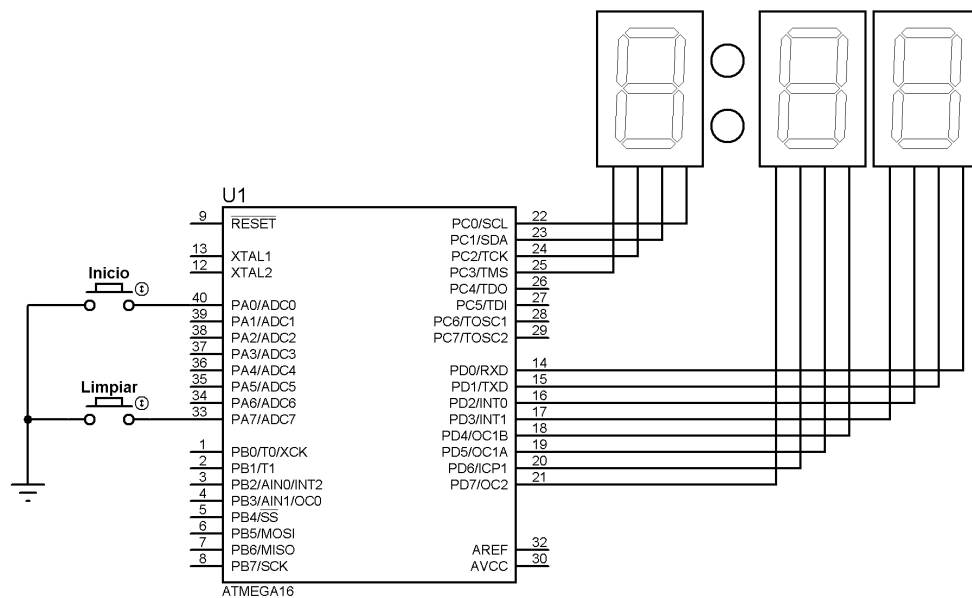


Práctica 9 - Cronómetro

Se desea realizar un cronómetro de acuerdo con el diagrama que se muestra a continuación, tu microcontrolador deberá trabajar a 4Mhz.



Al encender el dispositivo los LEDS deberán mostrar 0:00, en cualquier momento se podrán presionar los botones de Inicio y de Limpiar.

Cuando se presione el botón de Inicio el tiempo comenzará a medirse minuto : segundo segundo, en la forma más exacta posible.

El límite máximo al que podrá llegar será 4:59, después de lo cual el cronometro se detendrá automáticamente.

Si el usuario presiona el botón de Limpiar entonces, sin importar cuánto tiempo se estuviera midiendo, o si ya se detuvo o no, entonces se mostrará nuevamente 0:00 y la cuenta quedará detenida.